

# PPA: 从入门到放弃


本次介绍电路设计中的PPA (Parallel Prefix Adder), 该技术可以高效求布尔状态下的2-输入加法, 用于安全多方计算中算术分享对布尔分享的转化。接下来首先介绍Full Adder (FA) 和基于 FA 构造的RCFA。进一步介绍PPA的构造。

## 0. 入门

### 0.1 Full Adder


首先考虑对于1比特的输入加法: 如图所示, FA 的输入有三个:  $A$ ,  $B$ , 和  $C_{in}$ 。其中,  $A$  和  $B$  代表输入,  $C_{in}$  表示低位的进位。输出中,  $S = A \oplus B \oplus C_{in}$  表示本位置的结果,  $C_{out} = (A \cdot B) \vee ((A \oplus B) \cdot C_{in})$  表示对高位的进位。其真值表和逻辑门表示如下。

Inputs			Outputs	
A	B	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

 

1 bit full adder truth table & schematic

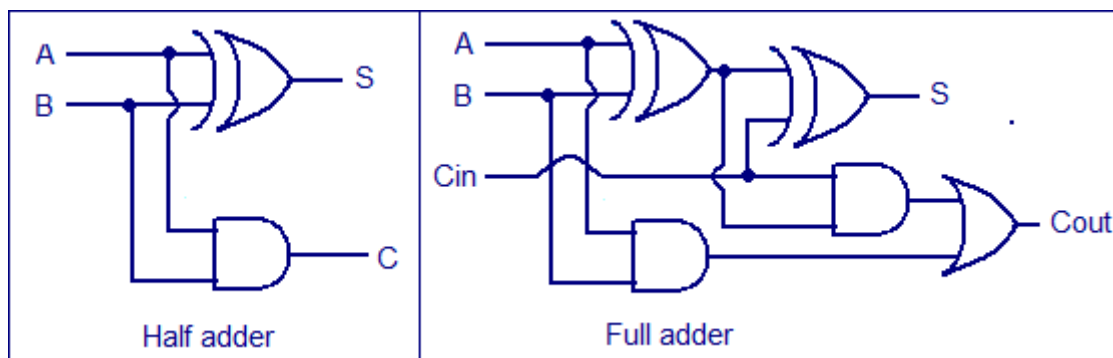
下图中, half adder表示对于两输入的加法电路求  $S$  和  $C$ , 而右图则表示FA具体利用AND、XOR 和 OR 门构造方法:



从上图可以看出，half adder 需要1层AND门，而FA则包含了2层AND门（OR中包含AND）。
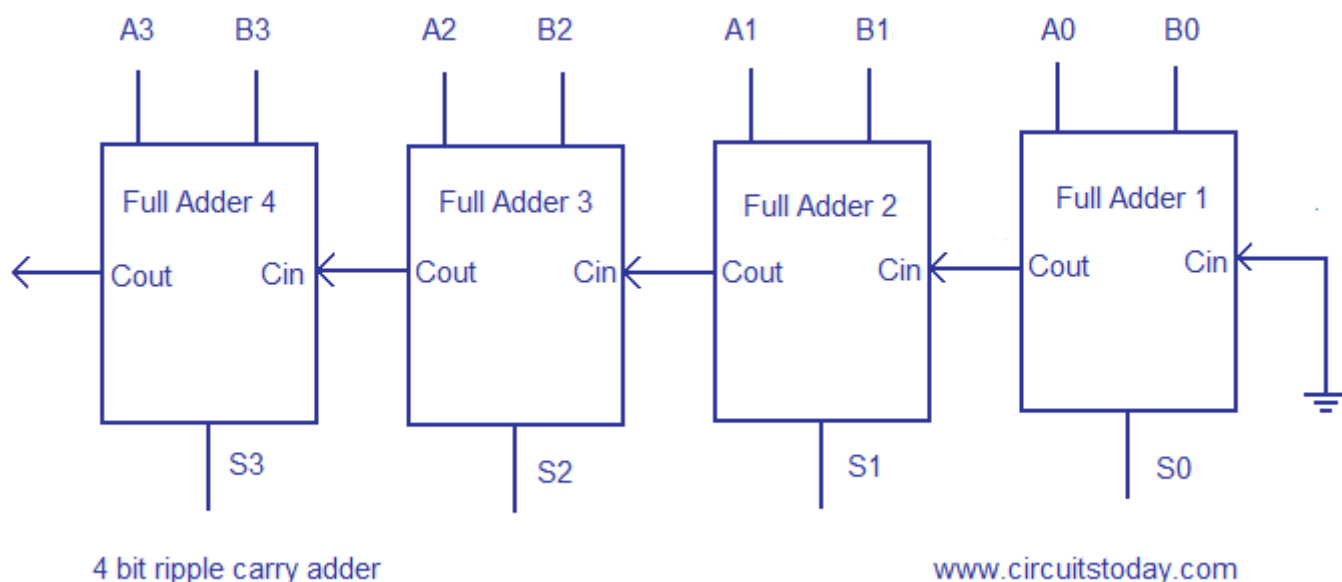
## 0.2 RCFA

基于FA，将多个FA串联则可以构造RCFA。如下图所示，RCFA可以在按比特操作，求  $A + B$ 。其中，最低位的  $C_{in} = 0$ 。然而，直接利用 RCFA 在布尔电路下求两个  $\ell$  比特的输入之和，需要的乘法为  $O(\ell)$ 。




# 1. 放弃

为了优化AND门的深度，我们接下来介绍 PPA。

## 1.1 Prefix Sum


在介绍PPA之前，首先思考计算  $a + b + c + d$  (此处  $+$  表示 OR 门)。一种序列化的计算方法的计算电路如下：

## Serial implementation:

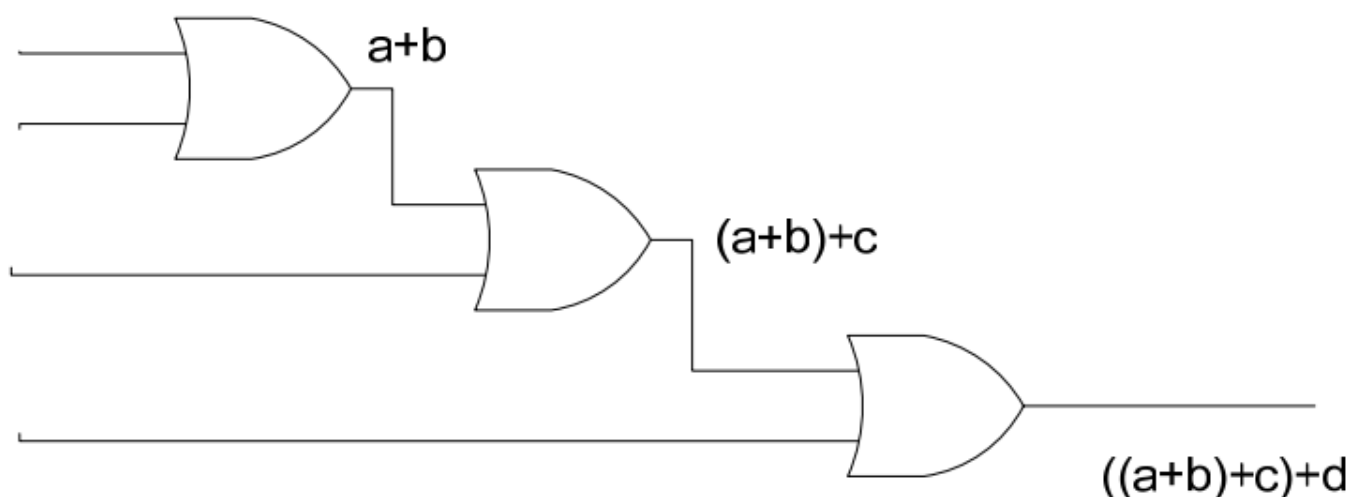


而又因为  $a + b + c + d = (a + b) + (c + d)$ , 可以有并行方案:

## Parallel implementation:

 

可以看到，并行的方案电路深度比序列化方法要浅，计算更加高效。

 
进一步，思考前缀和 (prefix sum)，即对于字符串  $A = 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1$ ，其前缀和为  $B = 21\ 15\ 10\ 6\ 3\ 1$ ，而  $B$  也可以并行计算，逻辑示意图如下：



可以看到，在第二层可以并行计算三个  $\oplus$ ，而  $B_2$  的计算结果可以同时加入  $B_3$  和  $B_4$  的计算。其他位置类似。

## 1.2 Carry Look Ahead Adder (CLA)

深入分析二进制加法：

 

首先，在求  $c_i$  的时候，需要考虑  $x_i$ ,  $y_i$  和  $c_{i-1}$ 。具体来说，真值表如下：

$x_i$	$y_i$	$c_i$
0	0	0
0	1	$c_{i-1}$

$x_i$	$y_i$	$c_i$
1	0	$c_{i-1}$
1	1	1

定义

$$p_i = x_i \oplus y_i, \; g_i = x_i \cdot y_i$$

有

$$c_i = g_i + p_i \cdot c_{i-1} = x_i \cdot y_i + (x_i \oplus y_i) \cdot c_{i-1},$$


其中， $p_i$  被称为 \textit{propagate bit},  $g_i$  被称为 \textit{generate bit}。

而最终的计算结果，可以由  $p_i$  和  $c_i$  计算得到。

因此，CLA 的计算流程如下：

- 对每一步，预计算  $g_i$  和  $p_i$ ；
- 对每一步，计算  $c_i$ ；
- 根据  $p_i$  和  $c_i$  计算和  $s_i$ ；

例如，对于下图三步计算：

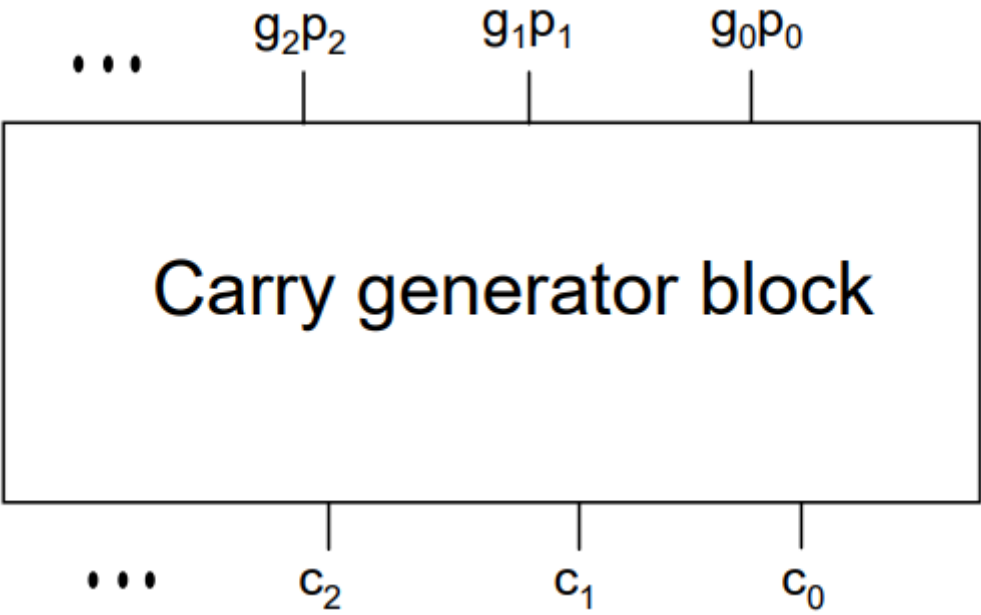

有:

- $c_0 = g_0$ ;
- $c_1 = g_1 + p_1 \cdot g_0$ ;

$$3. c_2 = g_2 + p_c \cdot c_1 = g_2 + p_2 \cdot (g_1 + p_1 \cdot g_0) = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0;$$


4. ...

5. 最终  $s_i = p_i \oplus c_{i-1}$ 。

 
## 1.3 PPA

为了减少AND门的深度，PPA对CLA进行了进一步优化。不过PPA和CLA进行的计算流程大致一致，只是在计算  $c_i$  的时候进行了充分的并行优化。

在PPA的设计中，主要有两种结构组件：processing component 和 buffer component，两种结构的构造和逻辑意义如下：





 
$$(g_{out}, p_{out}) = (g_{in_1} + p_{in_1} \cdot g_{in_2}, p_{in_1} \cdot p_{in_2})$$



$$(g_{out}, p_{out}) = (g_{in}, p_{in})$$

 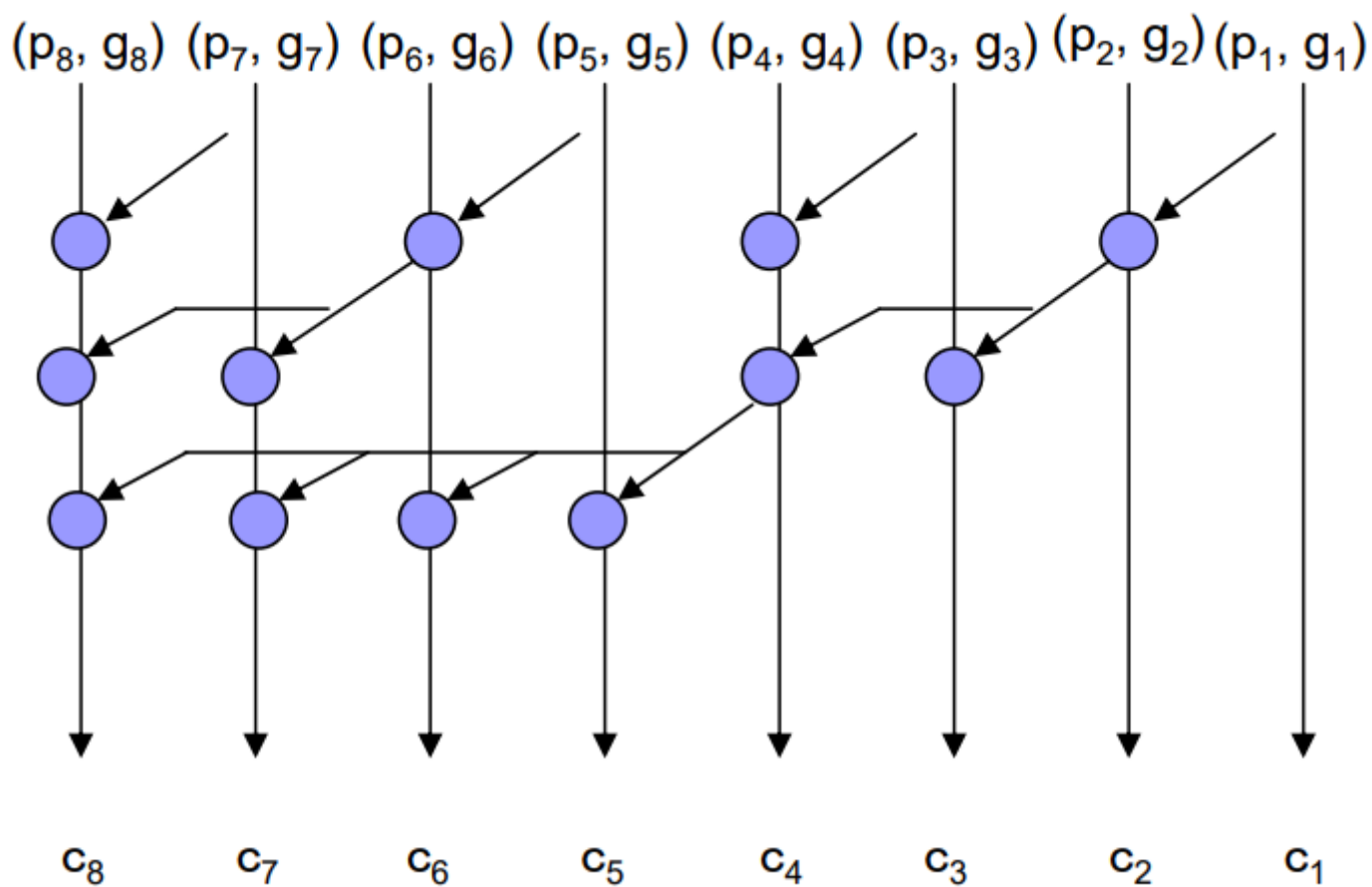目前的多种PPA变体，其主要设计思路是在加法器范围、电路深度、节点输出数量和整体布线四点上做出均衡。常见的变体有：



 

## 1.4 Application

介绍了这么多关于PPA的知识，PPA在安全多方计算中主要用在A2B过程中，减少AND门深度，从而减少通信轮数。以ABY3中的A2B过程为例简单介绍一下 PPA 的应用：

1. 首先  $P_0, P_1$  和  $P_2$  分别拥有  $(x_0, x_1)$ ,  $(x_1, x_2)$ , 和  $(x_2, x_0)$ ;
2. 首先并行调用  $\ell$  次独立的  $FA(x_0[i], x_1[i], x_2[i]) \rightarrow (c[i], s[i])$ , 将  $x_2[i]$  理解为FA 的进位;
3. 进一步, 利用PPA计算  $2[c]^B + [s]^B$ ,  $2[c]^B$  是因为  $c[i]$  需要进位到  $s[i + 1]$ 。  
需要  $O(\log_2 \ell)$  次通信。

上述方案可以应用于半诚实和而已模型。如果只考虑半诚实模型，可以让  $P_0$  本地计算并进行布尔分享得到  $[x_0 + x_1]^B$ , 并进一步利用PPA计算  $[x_0 + x_1]^B + [x_2]^B$ 。在实现中，TF-encrypted 中 使用了 Sklansky结构和 Kogge-Stone结构。

而ABY2.0中则使用了Beaumont-Smith结构，并利用其提出的多输入乘法门进行优化。

## 参考资料

1. [https://en.wikipedia.org/wiki/Kogge–Stone\\_adder](https://en.wikipedia.org/wiki/Kogge–Stone_adder)
2. <https://www.circuitstoday.com/ripple-carry-adder>
3. [https://users.encs.concordia.ca/~asim/COEN\\_6501/Lecture\\_Notes/Parallel prefix adders presentation.pdf](https://users.encs.concordia.ca/~asim/COEN_6501/Lecture_Notes/Parallel_prefix_adders_presentation.pdf)